

2° ΘΕΜΑ

2.1 Να αναφέρετε ποια είναι η σύνθετη αντίσταση ενός κυκλώματος RL σειράς (Ζητείται: μαθηματικός τύπος, εξήγηση μεγεθών, μονάδες μέτρησης)

Μονάδες 13

2.2 Να αναφέρετε τι αντισταθμίζει η τάση U , εάν U είναι η ενεργός τιμή της τάσης και I η ενεργός τιμή της έντασης σε ένα κύκλωμα RLσειράς.

Μονάδες 12