
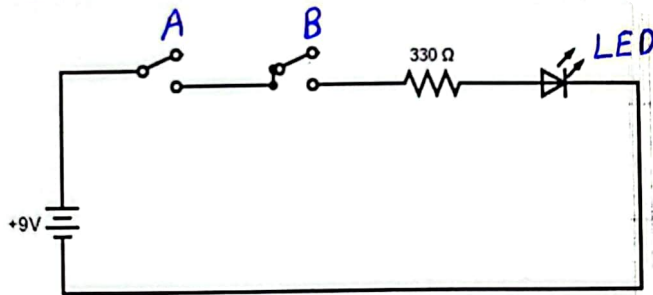


Λογική Πύλη AND με Breadboard

Όνοματεπώνυμο: _____

Υλοποιείστε το παρακάτω κύκλωμα

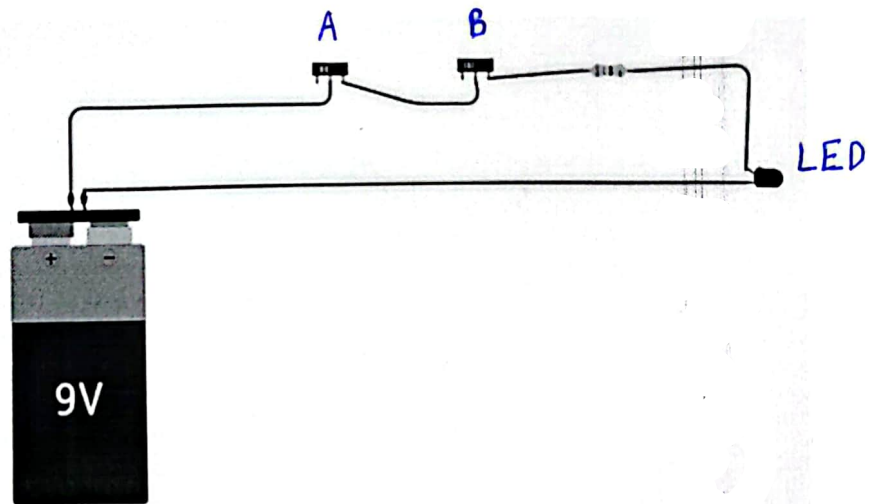

Συμπληρώστε τον πίνακα αφού έχετε κάνει το κύκλωμα μετά από δοκιμές.

A	B	LED
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Πότε ανάβει το LED;
