


Κεφ 1ο: Στατικός Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρικό φορτίο: είναι το φυσικό ήχερος που δίνει σε όποιαδή περιοχή της γης ηλεγγίσιμος.

Μονάδα (S.I.): 1 Coulomb (1C)

Ιδιότητες του ηλ. φορτίου

① Το ηλ. φορτίο είναι δεμέλιωδες γνώσιμη περιοχή.

② Είναι δύο ειδών: θερινό - ορυχητικό.

③ Το ηλεκτρικό φορτίο ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ.

A.A.H.Φ.: Σε ένα ηλεκτρικό μοναδέα συστήμα συμβάζων το ουτολινό ηλεκτρικό φορτίο διατηρείται σταθερό.

④ Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαρισμένη ποσότητα.

Διπλασίη: υπάρχει μια ελαχιστηρή ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου ελεύθερη στη γη (συστάδες ηλ. φορτίο) και καθίσταται από την ποσότητα είναι λιγότερο πολλαπλάσιο νούσος.

$$Q = N \cdot e \quad , \quad N \in \mathbb{Z}$$


κατ.: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ Συστάδες ηλ. φορτίο

- ▷ Τα υλικά (σερρά, υγρά, αέρια) ανάλογα με τις ηλεκτρικής τους ιδιότητες διακρίνονται σε:
- ① Αγωγοί: είναι υλικά που επιτρέπουν στην κίνηση ηλεκτρικών φορziών στο έσωχερικό τους.
 - ② Μανθές: είναι υλικά που δεν επιτρέπουν στην κίνηση ηλεκτρικών φορziών στο έσωχερικό τους.
 - ③ Ημιαγωγοί: είναι υλικά που κάποιες φορές επιτρέπουν στην κίνηση ηλεκτρικών φορziών στο έσωχερικό τους και οι άλλες όχι.

▷ Τρόποι ηλέκτρισης:


① Με ζεύγη:

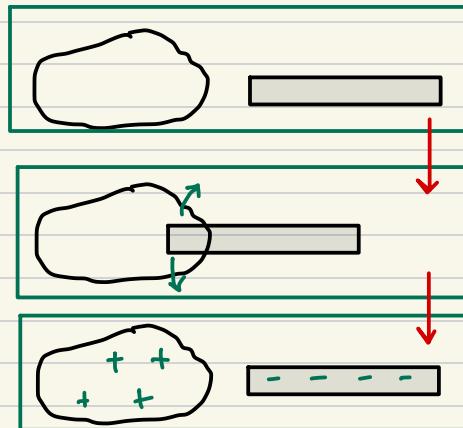Ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο και τα σώματα φορτίζονται με αντίθετα ηλεκτρικά φορzικά.







② Με επαγγή :

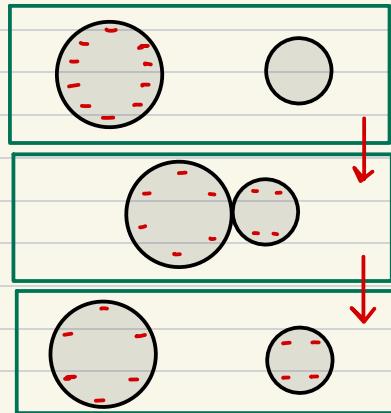Τι σώματα αποτελούν
ίδιας φύσης ηλεκτρικό
φορτίο.



③ Με επαγγή :

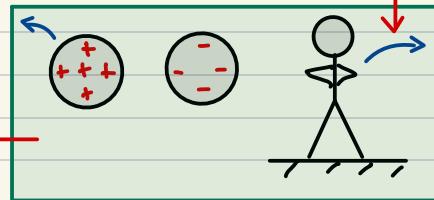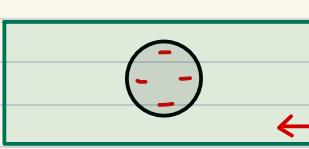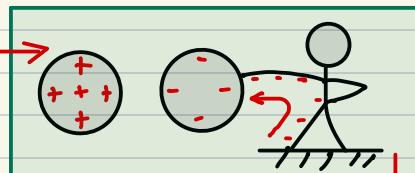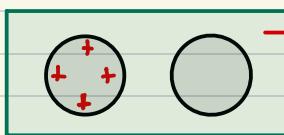

Nότος του Coulomb



Η γλεντρική δύναμη του Coulomb
περιέχει δύο αριθμητικών ηλ. φορητών
είναι ανάλογη των ηλ. φορητών και
αντιστοίχως ανάλογη του περιφερειακού
της πεταγμού των απόστολων.

Διηλαστή:

$$F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

Διηλεκτρική
επιστροφή του
κερού

Παραγγυότεις:

- ① Ο νότος τοποθετείται στα φύλα, σαρίπια, αποστοργά, φορητούς και ουρανούς.
- ② Ο δυνατής Coulomb είναι μεγαλύτερος και ουρανογράφων.

Ηλεκτρικό πέδιο: ονομάζεται η ιδιότητα που αποκαλεί ο χώρος να δοκεί τηλεκτρικής δύναμης σε ηλεκτρικής φορτία που θα βρεθούν σε κοντινή πλησί (η άλλων είτε σύγχρονης) του ηλεκτρικού πεδίου γιατί είναι η περισσότερη ηλεκτρικής φορτία

Το ηλεκτρικό πεδίο δοκεί στις επιφανείς δύναμη σε κάθε ηλεκτρικής φορτίο (κατάλληλο υπόθεση).

$$\begin{aligned} A: q &\rightsquigarrow F \\ 2q &\rightsquigarrow 2F \\ 3q &\rightsquigarrow 3F \end{aligned}$$



Έννοια ηλ. πεδίου

Ορισμός: Ονομάζουμε έννοια ηλ. πεδίου σε σημείο A ενώς ηλ. πεδίου το διανομέαντος μέτρο που έχει:

(i) μέρρει $|\vec{E}_A| = \frac{|\vec{F}|}{q}$ σπου q δει ηλ. φορτίο που

χαροφερεται στο A και $|\vec{F}|$ η μέρρος της ηλ. δύναμης που δέχεται από το πεδίο.


(ii) κατατύπωμα: $\vec{E} \nparallel \vec{F}$ & $q > 0$
 $\vec{E} \nparallel \vec{F}$ & $q < 0$

$$\vec{E}_A = \frac{\vec{F}}{q}$$

Μορίδα (S.I.): 1 N/C




Όραν πηγής του ηλ. πεδίου είναι εύρησης αποτέλεσμα ηλεκτρισμός γοργίο

Hλ. μεδίου Coulomb

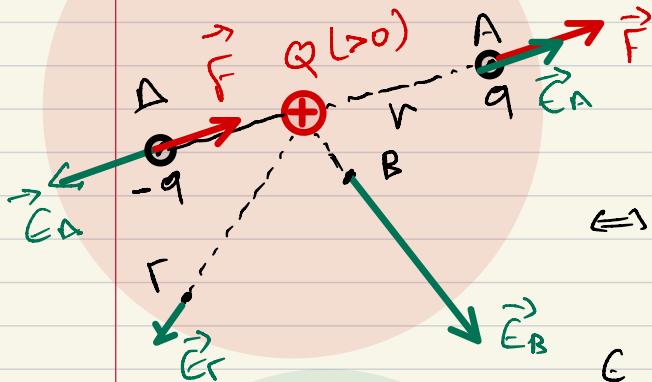

$$E_A = \frac{F}{q} = \frac{K \frac{|Q| \cdot q}{r^2}}{q} = \frac{K |Q|}{r^2}$$

$$\Leftrightarrow E_A = K \cdot \frac{|Q|}{r^2}$$

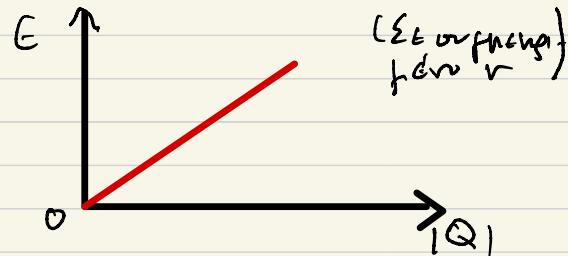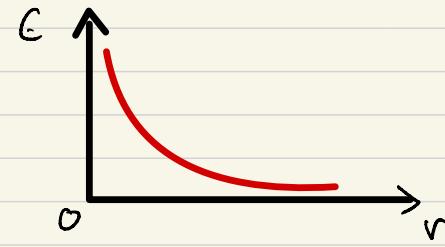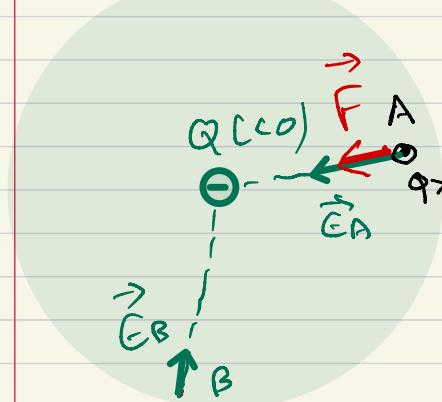

Duraphine's γραπτές


Είναι κάποιες γραπτές της πασ Βαγδούν και αποτελούνται από μία σισιγγάρα του ηλεκτρικού πεδίου.

Σχεδιάζονται σύμφωνα με τις παρακάτω ιδιότητες:


- 1 Σε κάθε σημείο τους η εύρεση του ηλ.
πεδίου είναι εφεπτώσιμη.
- 2 Έχουν φορά από τα δεξιά τα γαζία - πηγής
της τα αρνητικά.
- 3 Όσο πιο πυκνές σχεδιάζονται σε καποτε περιοχή
τόσο μερικούς είναι το μέρος της εύρεσης εκεί.
- 4 Από κάθε σημείο του πεδίου διέρχεται μία
δυνατής γραπτή.
- 5 Δύο Duraphine's γραπτές πιοζέ δεν σέβονται.
- 6 Δύο Duraphine's γραπτές πιοζέ δεν εφεπτώνται.
- 7 Οι δυν. γραπτές των ηλεκτρικών πεδίων
είναι γραπτές αντιτάξεις.
- 8 Κατά τη φορά μίας δυνατής γραπτής
το Duraphine ελλαχίστεται.
- 9 Οι δυν. γραπτές τέμνουν κατά την ίση
συστατικής επιφάνειας.

Θα είναι παρανότα, αλλά για το Duraphine.


Duوفنکس & یپاپه's - πρασίνα

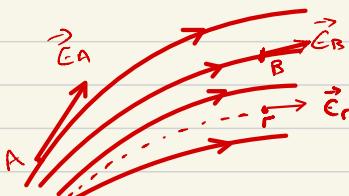


πρασίνο Coulomb

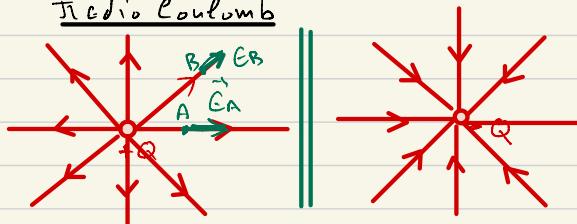

πρασίνο με διπόλου

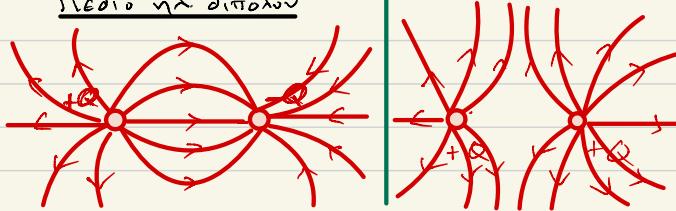

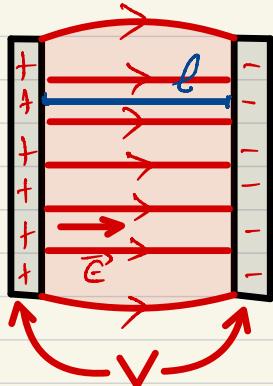Φρյوεν's και πρασίνο ($\vec{E} = \sigma \omega \vec{\ell}$)



$$E = \frac{V}{d}$$

Ηλεκτροστατική Δυναμική Γράφηση



$$U_{n\lambda} = k \frac{q_1 q_2}{r}$$


Αν $q_1 q_2 > 0$
(συρόμενα)

τότε $U_{n\lambda} > 0$ και οι δυνάμεις
είναι απωνύμες.

Αν $q_1 q_2 < 0$
(σερώμενα)

τότε $U_{n\lambda} < 0$ και οι δυνάμεις
είναι επικτικές.

Iσχετική:

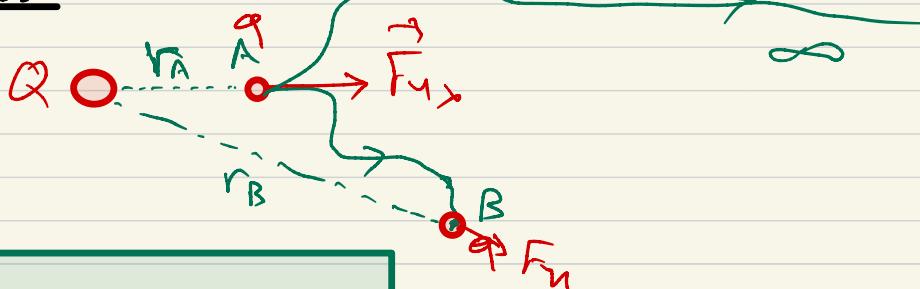

$$W_{F_{n\lambda}}^{A \rightarrow B} = U_A - U_B = -\Delta U_{AB}$$

$$W_{F_{n\lambda}}^{A \rightarrow \infty} = U_A - U_{\infty}^0 = U_A$$

Auvahtimo ja tiedot

$$A: q \sim U_A$$

$$2q \sim 2U_A$$

$$3q \sim 3U_A$$

$$V_A = \frac{U_A}{q}$$

Muodollinen (S.I.)

pi. x. A: $V_A = 3V$ Esimerkki siitä, että Badaan osaa
eräitä määriä $q = 1C$ muodostaa 3 joulein
differenssin, eli $V_A = 3$ joule.

Auvahtimo ja tiedot Coulomb




$$V_A = \frac{U_{n2}}{q} = \frac{k \frac{Q}{r}}{q} \quad (=)$$

$$V_A = k \frac{Q}{r}$$

$$W_{n2}^{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B)$$

Diagonaalidifferenssi
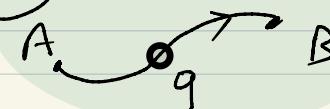
$$V_A - V_B = \frac{U_A - U_B}{q} = \frac{W_{n2}^{A \rightarrow B}}{q}$$




ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Είναι η σφράγιση και προσχυναρισμή μέσω ηλεκτρικών πορτών.

Συντήρησης πορά: Είναι η υποστήριξη πορά πίστους των ιερών ή λ. πορτών.

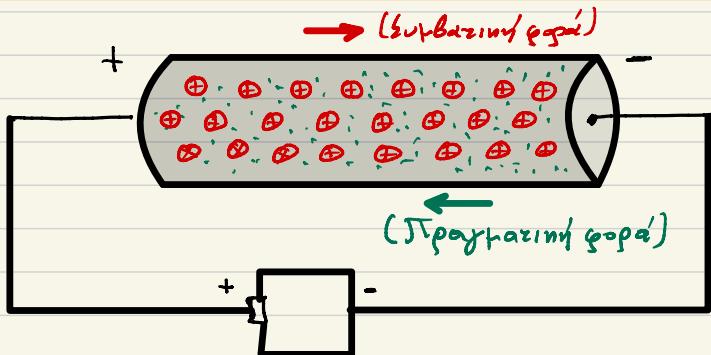Πραγματική πορά: είναι η πορά πίστους των ελεύθερων ηλεκτρονίων.



Τύποι: προσχύουν ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωμα.

- α) Μπαταρίες (Χυτίνη → Ηλεκτρική)
- β) Γεννητήριες (Μηχανική → Ηλεκτρική)
- γ) Φωτόβολτακίνα (Φωτισμός → - + -)

Κατανάλωσης: απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπουν σε άλλη πορτή πάσα στη λειτουργία τους.

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Είναι το τηλείκο των ηλεκτρικών φορziou q που διέρχεται από τια διάζωμη των συγκριών σε χρόνο Δt προς το χρόνο αυτό.

Δηλαδή:

$$I = \frac{q}{\Delta t}$$

Mονάδα (S.I.): $I A = C \frac{C}{s} = S$


$I C = I A \cdot S$

Διαφορικής μεταβολής ή είναι της

Είναι το πηλίνο της ηλεκτρικής ενέργειας W_n που απορροφά ηλεκτρικό φορzio q από την πηγή στην διέρχεται από κυκλό, προς το φορzio q.

Δηλαδή:

$$V_{μηχανής} = \frac{W_n}{q}$$

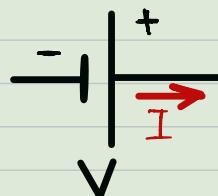


Mονάδα: $1 \text{ Volt} = 1 \frac{\text{Joul}}{\text{C}}$

Διαφορά δυναμικών σε αίρεση μαζαναλωτή

Είναι το πηλίνο της ηλεκτρικής ενέργειας W_{n2} που απορροφά ο μαζαναλωτής από ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από κυρόν, προς τη ηλεκτρικό φορτίο q .


Δηλαδή:

$$V_{n2} = \frac{W_{n2}}{q}$$

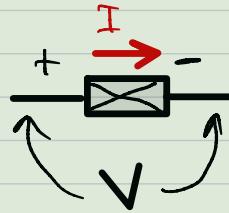

Ιδιότητες της έντασης ηλ. πεύκων


① Συνέχη μέτρα σειράς

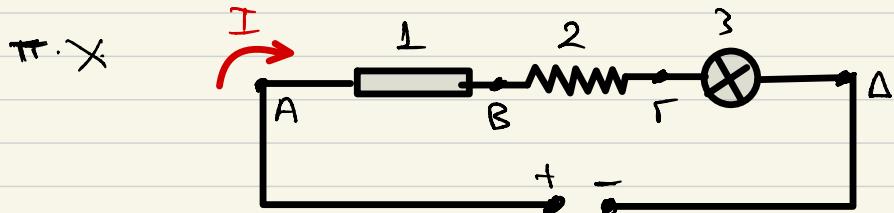


$$I_1 = I_2 = I_3 = I$$

προκύπτει από την
A.ΔΗ.Φ.

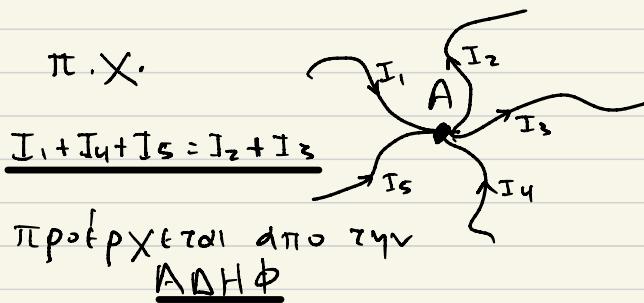② Ιος κανόνων Kirchhoff: (ή κανόνες των πόλυων)




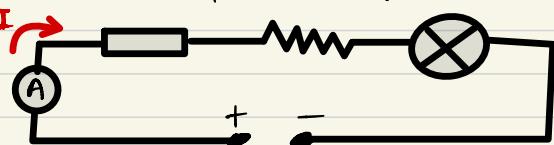③ Την ένταση I σε κάποιο κλάδο τη μετράμε με το αιπερρόφεζρο. Αυτό συνδέεται κατά σειρά στον κλάδο του οποίου την ένταση θέλουμε να μετρήσουμε.



Ιδιότητες της διαφοράς δυνατικών

- ① Σύνδεση ηλεκτρικών σειρών:

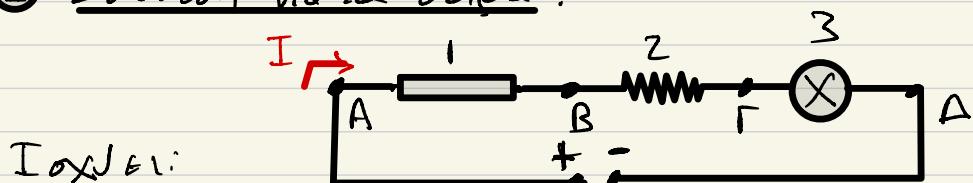

Iσχυει:

$$V_{AB} + V_{BΓ} + V_{ΓΔ} = V_{AD}$$

Στη σήμανση, από ΑΔΕ:


$$W_{n_1 \rightarrow B} + W_{n_2 \rightarrow Γ} + W_{n_3 \rightarrow Δ} = W_{n_1 \rightarrow A} \Rightarrow$$

$$\cancel{W_{n_1 \rightarrow B}} + \cancel{W_{n_2 \rightarrow Γ}} + \cancel{W_{n_3 \rightarrow Δ}} = \cancel{W_{n_1 \rightarrow A}} \Rightarrow$$


$$\underline{V_{AB} + V_{BΓ} + V_{ΓΔ} = V_{AD}}$$

- ② Σύνδεση ηλεκτρικών διανομών (παραλλήλων)

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_{AB}$$

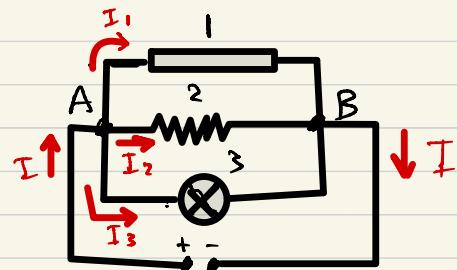

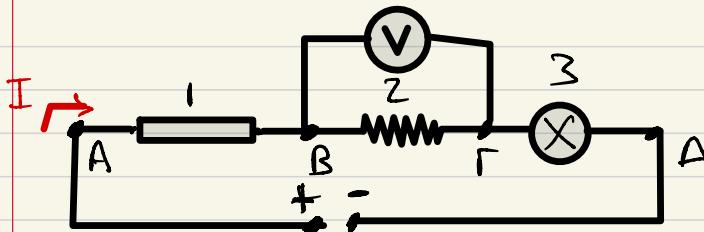- ③ Τη διαφορά δυνατικών στα α'ντρα είναι ομήματος κυκλώματος για ήγραψε με το βολτόμετρο. Αυτό συνιστείται ηλεκτρικών διανομών με τη σημείωση ότι στη διαφορά δυνατικών δεν είναι σε λεγόμενη.




Ηλεκτρική Αριθμηση

Ορίζεται ως το πηλίκο συγκέντρωσης της δύναμης V σε κάθε ενός αριθμού προς την ένταση I του γιλεντρικού ρεύματος που τον διαρρέει.

Δηλαδή:

$$R = \frac{V}{I}$$

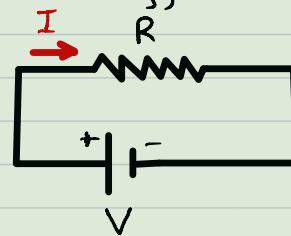


Mονάδα (S.I.): 1 Ohm ($1\Omega = 1\frac{V}{A}$)

Nόμος του Ohm


Σε περιλήπτινοι αγωγούς
οριζόντιας δροσικότητας
η ένταση του νηστεπούτου
που τους διαρρέει είναι
αναλογική της διαρροής συ-
ναρμονών ορα κύρω τους.

Διάδρομο:

$$I = \frac{U}{R} \circ V$$

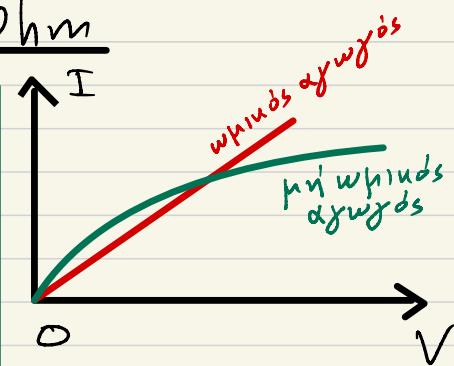

Aito zīcis apzīmē ar avīzorām

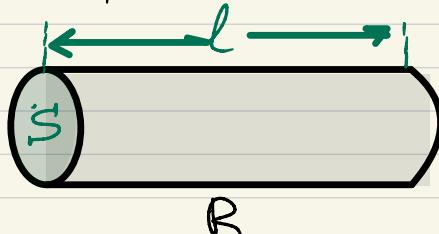

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

ρ : ēnidinj avīzorām un āgusgal ($\Omega \cdot m$)

L : Mēriņš (m)

S : Eņģeļdarīvās diatohījs (m^2)

Formule: $R_g = R_0 (1 + \alpha \cdot \theta)$


R_0 : ēnidinj avīzorām pirms $0^\circ C$

R_g : $-11^\circ C$ $-11^\circ C$ $-11^\circ C$ $9^\circ C$

α : Efektīvs savienības koef.

$$R_g = R_0 (1 + \alpha \cdot \theta) \Leftrightarrow R_g \cdot \frac{L}{S} = R_0 \frac{L}{S} (1 + \alpha \cdot \theta)$$
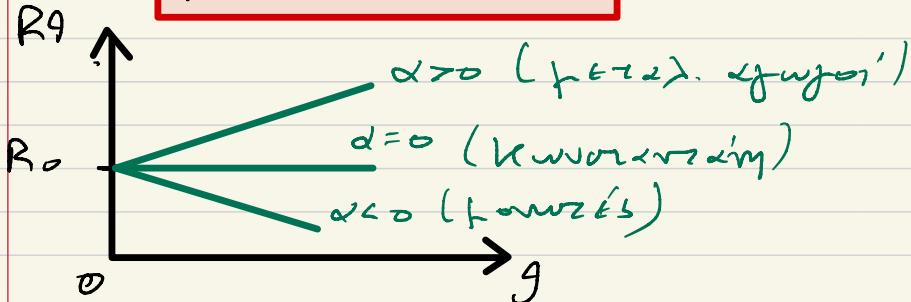
$$\Rightarrow R_g = R_0 (1 + \alpha \cdot \theta)$$



Σύνδεση ανταρόδεων

Ιανθίνη σχήμα ανταρόδεων R_{02} :

① Kατασκευή:

Ιδιοτήτες:

$$I_{R_1} = I_{R_2} = I_{R_3} = I \quad (1)$$

$$V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} = V$$

$$V_{AB} + V_{BF} + V_{FD} = V_{AD} \quad (2)$$

$$R_{02} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\text{Προήγουστη: } R_{02} = \frac{V_{AD}}{I} \stackrel{(2)}{=} \frac{V_{AB} + V_{BF} + V_{FD}}{I}$$

$$\Leftrightarrow R_{02} = \frac{V_{AB}}{I} + \frac{V_{BF}}{I} + \frac{V_{FD}}{I} \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow R_{02} = R_1 + R_2 + R_3$$

Ιανθίνη σχήμα: Για $N - 20$ ιών θεωρείται ότι

έχοντες και νησταρόδεις σε σειρά:

$$R_{02} = \underbrace{R + R + \dots + R}_{N} \quad (\Rightarrow)$$

$$R_{02} = N \cdot R$$

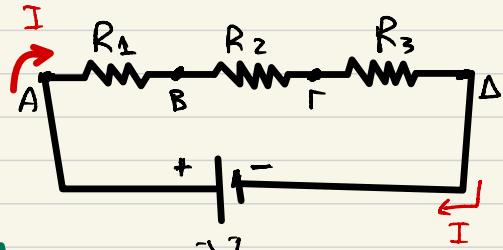


2) Κατά διανομήν:

[η πρόσληψη]

Ioxiouv:

$$V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = V = V_{AB} \quad (1)$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (2)$$

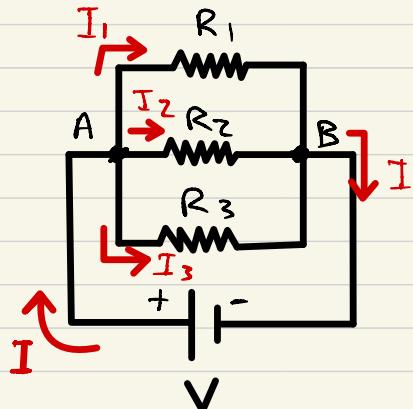

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\text{Τι παյπαζει: } R_{\text{eq}} = \frac{V_{AB}}{I} \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} R_{\text{eq}} = \frac{V_{AB}}{I_1 + I_2 + I_3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{V_{AB}} \Leftrightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{I_1}{V_{AB}} + \frac{I_2}{V_{AB}} + \frac{I_3}{V_{AB}}$$


$$\Leftrightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Τι παρηγορεις:

a) Για N-το πλήρος όφοις αντιστάσεις κατά διανομήν ioxiouv:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \underbrace{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R}}_N = \frac{N}{R} \Leftrightarrow$$


$$R_{\text{eq}} = \frac{R}{N}$$

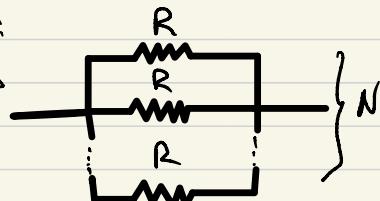

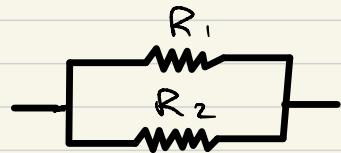b) Cálculo da resistência entre
os terminais R_1 e R_2 :

$$\frac{1}{R_{\text{ox}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$


$$\Rightarrow R_{\text{ox}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



Théodoryho užití v můstkových hodinách:


- a) R_{02} ;
b) Pevná

na diod. dovednost
ze kdekazdy

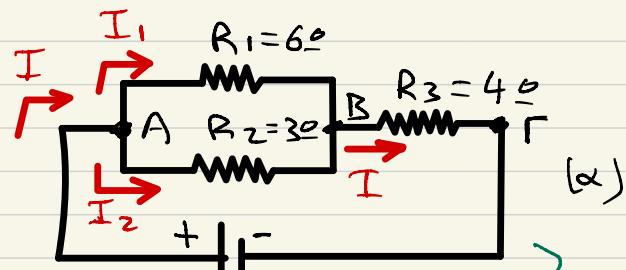

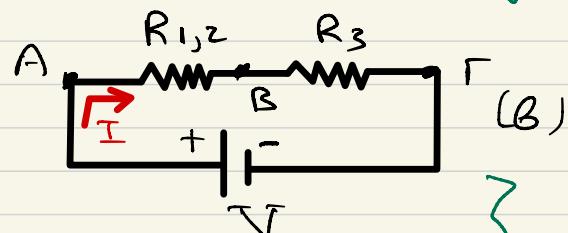c) $\Sigma x(B)$:


$$R_{1,2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{6+3} \Omega \Leftrightarrow R_{1,2} = 2 \Omega$$



$\Sigma x(\gamma)$:

$$R_{02} = R_{1,2} + R_3 \Leftrightarrow R_{02} = 2 + 4 \Omega \Leftrightarrow$$

$$\boxed{R_{02} = 6 \Omega}$$

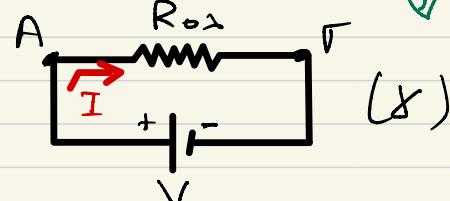

b) $\Sigma x(\gamma)$: $I = \frac{V_{AB}}{R_{02}} = \frac{60 \text{ V}}{6 \Omega} \Leftrightarrow I = 10 \text{ A}$

$\Sigma x(B)$:

$$V_{AB} = I \cdot R_{1,2} = 10 \cdot 2 \text{ V} \Leftrightarrow$$

$$\boxed{V_{AB} = 20 \text{ V}}$$

$$V_{BF} = I \cdot R_3 = 10 \cdot 4 \text{ V} \Leftrightarrow$$

$$\boxed{V_{BF} = 40 \text{ V}}$$

$\Sigma x(\alpha)$: $I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} \Leftrightarrow$

$$I_1 = \frac{20}{6} \text{ A} = \frac{10}{3} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{20}{3} \text{ A}$$

$$R_1 = 1,5 \Omega$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_4 = 4 \Omega$$

$$R_5 = 9 \Omega$$

$$V = 9 \text{ V}$$

R_{ox} ;
Perf. Faz.;

$$R_{234} = R_2 + R_3 + R_4$$

$$R_{234} = 9 \Omega$$

$$R_{2345} = \frac{R_{234} \cdot R_5}{R_{234} + R_5}$$

$$R_{2345} = \frac{9 \cdot 9}{9+9} = \underline{\underline{4,5 \Omega}}$$





$$R_{ox} = R_1 + R_{2345} = 6 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{ox}} = \frac{9 \text{ V}}{6 \Omega} = \underline{\underline{1,5 \text{ A}}}$$

$$V_{BE} = I \cdot R_{2345} = \underline{\underline{67,5 \text{ V}}}$$

$$I_1 = \frac{V_{BE}}{R_5} = \frac{67,5}{9} = \underline{\underline{7,5 \text{ A}}}$$
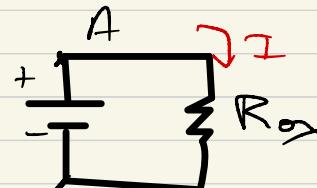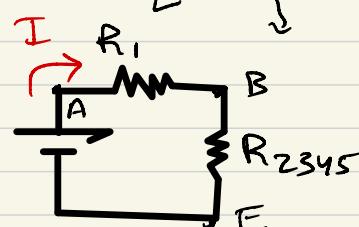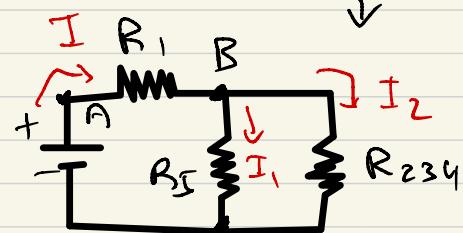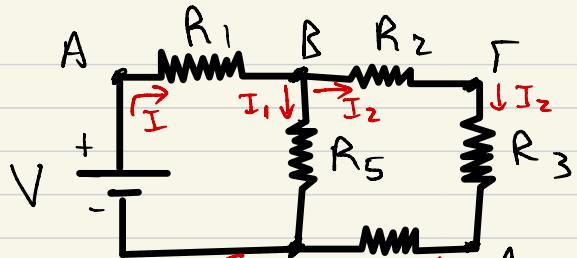
$$I_2 = \frac{V_{BE}}{R_{234}} = \frac{67,5}{9} = \underline{\underline{7,5 \text{ A}}}$$




Hλεκτρική Εργεία

Iσχυρι:


$$W_{n2} = V_{AB} \cdot q \quad \left. \begin{array}{l} \\ \Rightarrow \\ I = \frac{q}{\Delta t} \Rightarrow q = I \cdot \Delta t \end{array} \right\} \Rightarrow$$
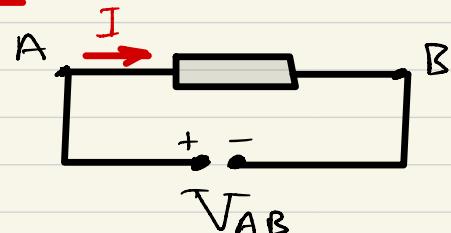
$$\Rightarrow W_{n2} = V \cdot I \cdot \Delta t$$



Eιδικά για αυτοματικές:

πληροφορική:

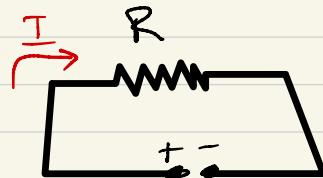

$$W_{n2} = Q.$$

$$W_{n2} = V \cdot I \cdot \Delta t \quad \left. \begin{array}{l} V = I \cdot R \\ I = \frac{V}{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{W_{n2} = Q = I^2 \cdot R \cdot \Delta t}$$

Nόμος
foule

$$\boxed{W_{n2} = Q = \frac{V^2}{R} \Delta t}$$

Hλεκτρική ισχύς:

$$P_{n2} = \frac{W_{n2}}{\Delta t}$$

Άρδ:

$$\boxed{P_{n2} = V \cdot I}$$

$$V = I \cdot R$$

$$\boxed{P_R = I^2 \cdot R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$\boxed{P_R = \frac{V^2}{R}}$$

Μονάδα (S.I.): $1W = 1 \frac{\text{Joule}}{\text{sec}}$

Άλλες πορείες μέτρησης Ενέργειας

$$1 \text{ joule} = 1 \text{ W} \cdot \text{s}$$

$$\text{Βατώπδ: } 1 \text{ W} \cdot \text{h} = 3600 \text{ joule}$$

$$\text{Κιλοβατώρως: } 1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ Wh} = 3.600.000 \text{ joule}$$

Kανονική λειτουργία σημείων συντεταγμένων

Σε εάν υλεύεται ηλεκτρικό δερφοσίγνωνα αναγραφούνται τα εξής: $4840 \text{ W} - 220 \text{ V}$.

Οι ενδείξεις αυτές βασίζονται στη ληφθείσα στιγμή, δερφοσίγνωνας για να λειτουργήσει κανονικά, ή πρέπει να αναρτηθεί σε ταύτη $V_θ = 220 \text{ V}$. Τότε καταναλωτεί ηλ. λαζαρέτα $P_θ = 4840 \text{ W}$.

(Αυτές λειτουργεί συσχετικά κανονικά λειτουργία) Από αυτήν πηγαδούμε την ισχύ της λειτουργίας:

► To petaiko kanonikou's leitourgyias:

$$P_θ = V_θ \cdot I_θ \Rightarrow I_θ = \frac{4840 \text{ W}}{220 \text{ V}} \Rightarrow \underline{\underline{I_θ = 22 \text{ A}}}$$

► Tnri wpiwni, arxikoum tnis synontewns:

$$R_θ = \frac{V_θ}{I_θ} = \frac{220 \text{ V}}{22 \text{ A}} \Rightarrow \underline{\underline{R_θ = 10 \Omega}}$$


Κλειόσδε νήνωψ - ΗΕΔ πηγής

$$E = \frac{W_{n\sigma}}{q}$$

όπου:

E : Διανεργερτική δύναμη πηγής. (σε Volt)

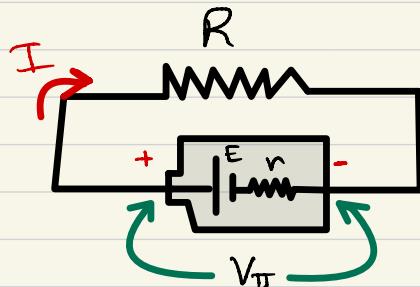$W_{n\sigma}$: Η ηλ. εργάτη του παίρνει ποσότητα ηλ. φορτίων q από την πηγή προστίθιεται σε μηδέ στη μήνωψη και σε απορρόφηση σημαίνει.



r : Επεργερτική αριώσεων πηγής

V_π : Τοπικής σειράς


$$I = \frac{E}{R + r}$$

Nόημος Οhm για
κλειόσδε νήνωψη

Πολική τάξης:

$$V_\pi = E - I \cdot r$$
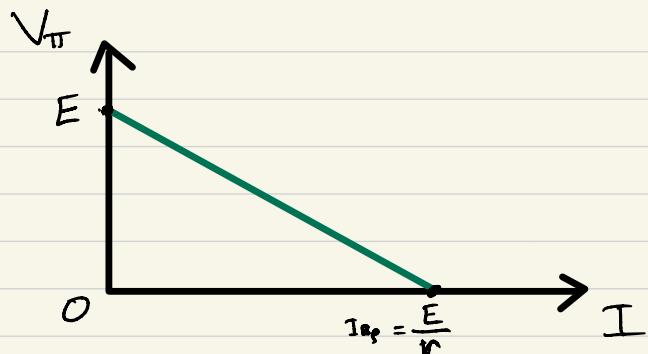
$$\underline{\underline{V_{\pi} = E - I \cdot r}}$$




$$I_{Bg} = \frac{E}{r} : \text{ Ρεύμας Βραχυκύκλωμας.}$$

Πλαρίσημον:

$$E = \frac{W_{n>}}{q} \Rightarrow E = \frac{\frac{W_{n>}}{\Delta t}}{\frac{q}{\Delta t}} \Rightarrow E = \frac{P_{n>}}{I}$$

$P_{n>}$: Η ιώχης με την οποία η πηγή' ψυγεύεται σε νέα κατάσταση. (Δύο γενικά)

Τύποι ισχύος

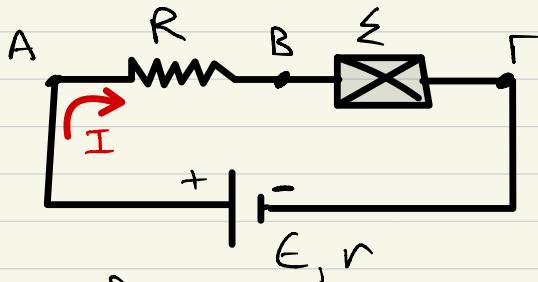

- ① Ηλεκτρική ισχύς που δίνει η πηγή σε διάστημα κύκλων.

$$P_{η\gamma} = E \cdot I$$

- ② Ηλ. ισχύς που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλων:

$$P_{η\gamma(\text{εξ})} = V_{\pi} \cdot I$$

- ③ Ηλ. ισχύς που παραχθέπεται σε θερμική στο εσωτερικό της πηγής. (Απώλειες)

$$P_r = I^2 \cdot r$$

- ④ Ηλ. ισχύς που αποδοοφείται από κατηγορία γιατρών κυκλών BG .

$$P_{η\gamma(BG)} = V_{BG} \cdot I$$

- ⑤ Ηλ. ισχύς που αποδοοφείται από κατηγορία R :

$$P_R = I^2 \cdot R = \frac{V_R^2}{R}$$


Διαδοχική δυναμική γενετικής σύστηματος
και καρπού πίεσης (2ος νόμος Kirchoff)

Επων η πίεση των αξιών:

Μεταξύ των αποικιακής πόρες
 σημείων A, Γ των πίεσης

ΙΟΥΧΙΑ:
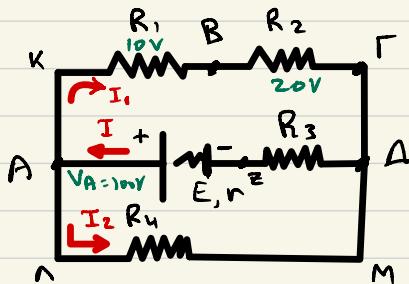
$$V_A + \sum E + \sum I \cdot R = V_\Gamma$$



για την αποικιακή πίεση
 διαδοχική από το A έως Γ.

Για την εφαρμογή την πρακτικήν αξέσυνη
 εργαζόμενης ως ηγής:

① Διαλέγουμε την νοτιούς διεύθυνση για να
 πάρετε από το A έως Γ.

② Για να δεχτούμε την συνεπαγή,

βράχους $+ I \cdot R$ δια τη φόρα την προβολή
 της τιμής ΔV_{12} από την φόρα την μετα-
 πολε, και $- I \cdot R$ δια τη φόρα την προβολή
 της τιμής ΔV_{23} από την φόρα την μετα-
 πολε, μεταξύ της τιμής της φόρας
 την μεταπολες.

③ Για να δεχτούμε την προβολή της τιμής της φόρας
 πρώτης την απομείνει την προβολή της τιμής της φόρας
 $- E$ δια την αναπαραγωγή της τιμής την φόρα την μετα-
 πολες της προβολής.

π. X.

$$\underline{\text{AKBF}}: V_A - I_1 R_1 - I_2 R_2 = V_r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_A - V_r = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

γ'

$$\underline{\text{AZΔΓ}}: V_A - E + I \cdot r + I \cdot R_3 = V_r \Rightarrow$$

$$V_A - V_r = E - I \cdot r - I \cdot R_3$$

γ'

$$\underline{\text{ΑΛΜΔΓ}}: \frac{V_A - I_2 \cdot R_4}{V_A - V_r} = I_2 \cdot R_4 \Rightarrow$$

Επίσης για να γίνει ηλεκτρική διαδοχή για τον συγκεκριμένο (θρόγχος) πορεία:

$$\Sigma E + \Sigma I \cdot R = 0$$

Los nuevros Kirchoff

$$\pi. X. \underline{\text{AKΓΔΑ}}: -I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 - I \cdot r + E = 0$$

