
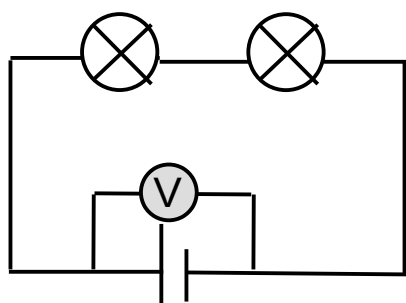



## Σύνδεση σε σειρά

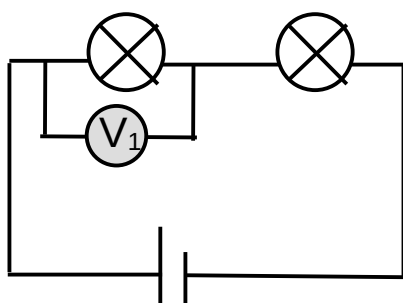


$$V = \dots\dots\dots$$




$$V_1 = \dots\dots\dots$$

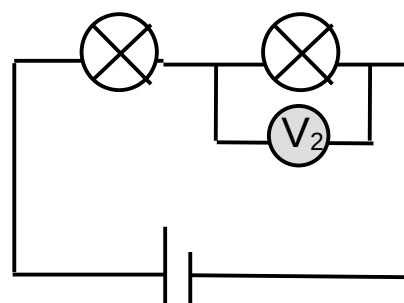


$$V_2 = \dots\dots\dots$$

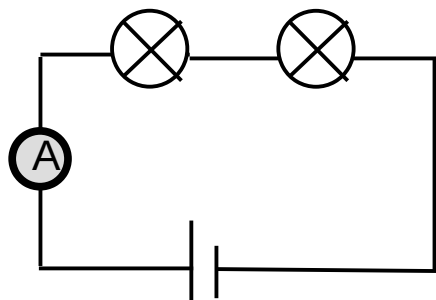

$$I = \dots\dots\dots$$

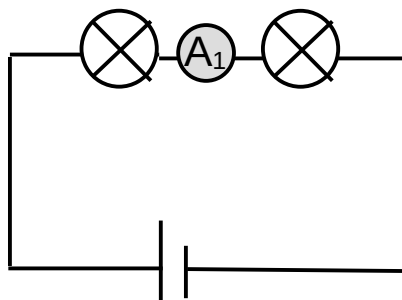


$$I_1 = \dots\dots\dots$$

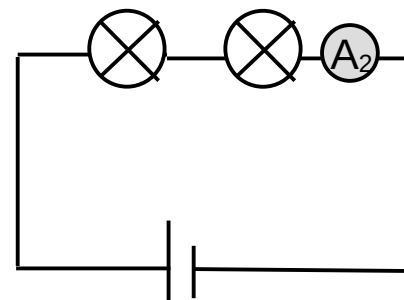


$$I_2 = \dots\dots\dots$$


## Σύνδεση παράλληλα

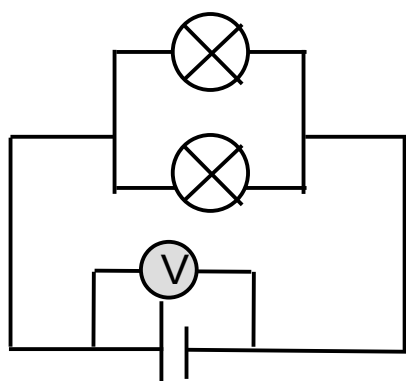


$$V = \dots\dots\dots$$

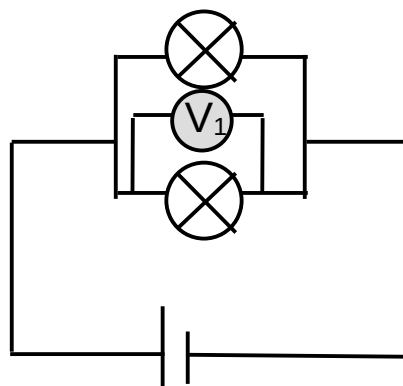


$$V_1 = \dots\dots\dots$$

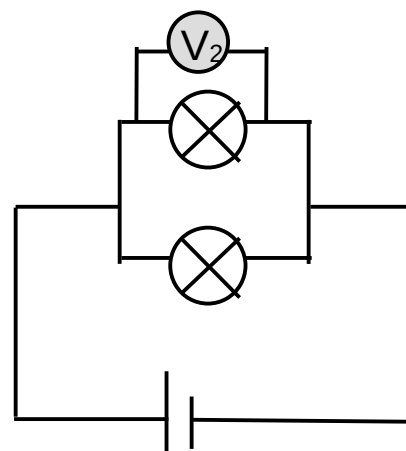


$$V_2 = \dots\dots\dots$$

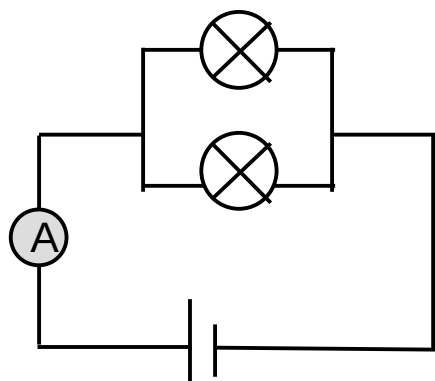

$$I = \dots\dots\dots$$

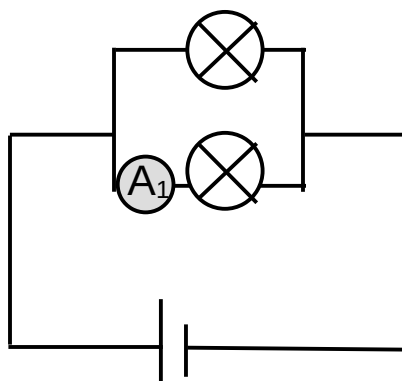


$$I_1 = \dots\dots\dots$$

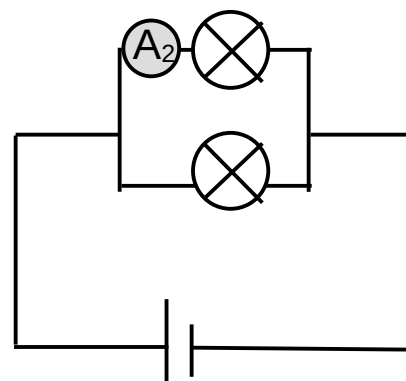

$$I_2 = \dots\dots\dots$$

## Νόμος του Ohm

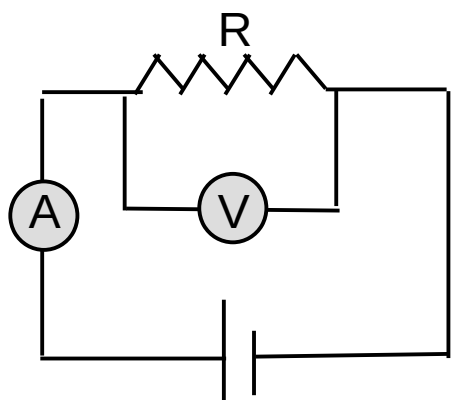

| I (mA)   |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| V (Volt) |  |  |  |  |

Διάγραμμα  $I=f(V)$



$R = \dots\dots\dots$