

5. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και βάλε τόνους και διαλυτικά όπου χρειάζεται .

« Πέρσι την παραμονή του Αϊ – Γιαννιού έφτασε στο χωριό του πατέρα μου η θεία μου Κορίνα που ζει στο Λονδίνο. Η θεία μου πάντα έρχεται στο χωριό την γιορτή του Αϊ – Γιαννιού. Όπως λέει, η θεά από το εκκλησάκι του Αγίου που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού λίγο πιο κάτω από τις αετοφωλιές , είναι μαγευτική και δε συγκρίνεται με τίποτα ούτε καν με την θεά του Μπιγκ Μπεν που έχει από το σπίτι της στο Λονδίνο. Εμείνα αϋπνος ολό το βράδυ συζητώντας με τη θεία μου για το Λονδίνο , το μουσείο με τα γλυπτά του Παρθενώνα (που μας έχουν κλέψει) , το Μπιγκ Μπεν και τον Τάμεση ποταμό . Το πρωί παραλίγο να κοιμηθώ πάνω στο γαϊδουράκι πηγαίνοντας προς το εκκλησάκι. Όλοι με κοροΐδευαν».



6. Βάλε διαλυτικά στις παρακάτω λέξεις όπου χρειάζεται και γράψ' τες από κάτω με κεφαλαία

κάτω με κεφαλαία.

Ευφύια, χάιδεμα, ελληνοϊταλικός, διωλιστήριο, γαίδουρι, ζωικά, καταπραύνω,
βουίζω, ευρωπαϊκός, εμποροϋπάλληλος, βοίδι, βόλει, αίτος, μποί, καΐκι,
νεραίδα, σάιτα, Μαΐου, κοροϊδεύω, κοροϊδο, Αϊνστάιν

ΕΥΦΥΙΑ, ΧΑΪΔΕΜΑ, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ,
ΔΙΩΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΓΑΙΔΟΥΡΙ, ΖΩΙΚΑ, ΚΑΤΑΠΡΑΨΝΩ
ΒΟΥΙΖΩ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΒΟΪΔΙ, ΒΟΛΕΙ
ΑΙΤΟΣ ΜΠΟΙ, ΚΑΪΚΙ, ΝΕΡΑΙΔΑ, ΣΑΙΤΑ,
ΜΑΪΟΥ, ΚΟΡΟΪΔΕΥΩ, ΚΟΡΟΪΔΟ,
ΑΪΝΣΤΑΪΝ

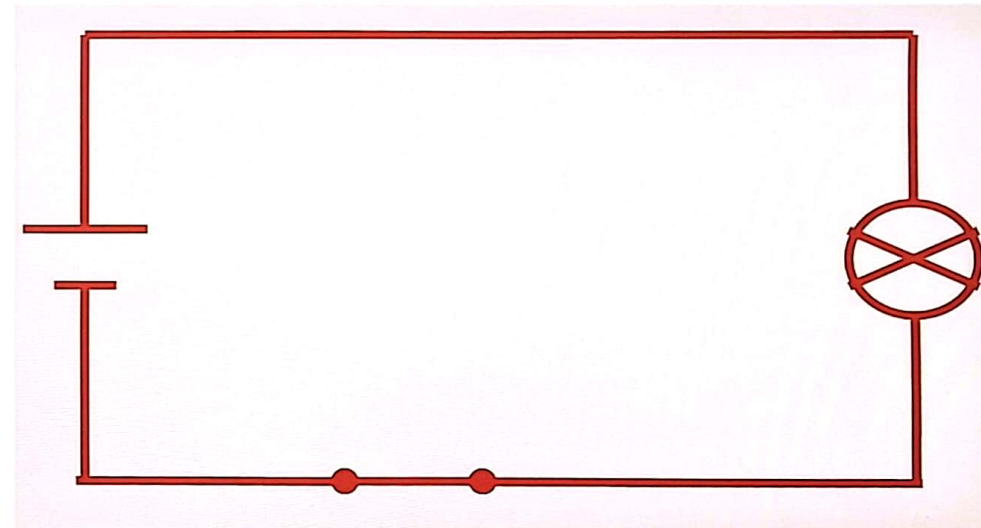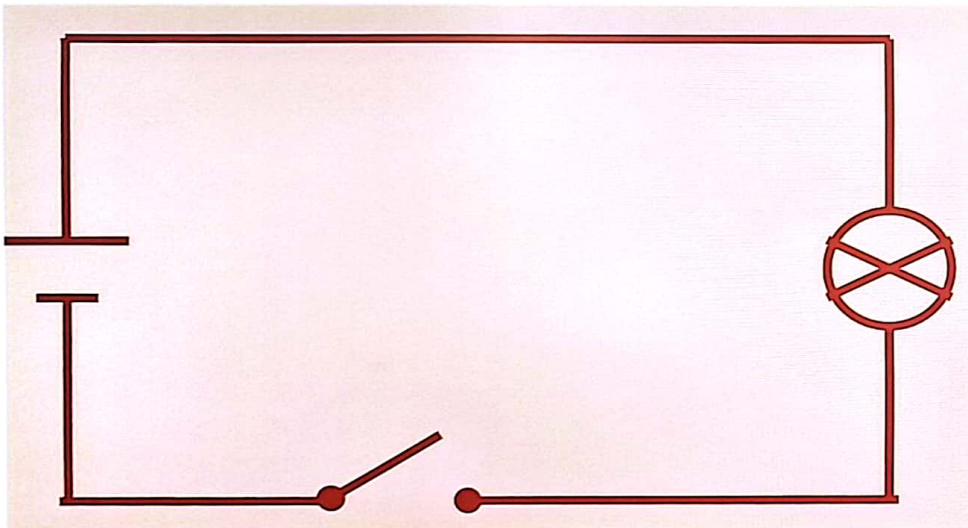1. Σχεδιάσε το σκίτσο ενός κυκλώματος που να περιλαμβάνει λαμπάκι, μπαταρία και διακόπτη, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός και όταν είναι κλειστός.




ΘΗΚΟΝΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕ


Ασκηση 1-ΤΕΦΜΔΙΚΗΣ.

ανοιχτός διακόπτης
ανοιχτό κύκλωμα




λαμπάκι κλειστό

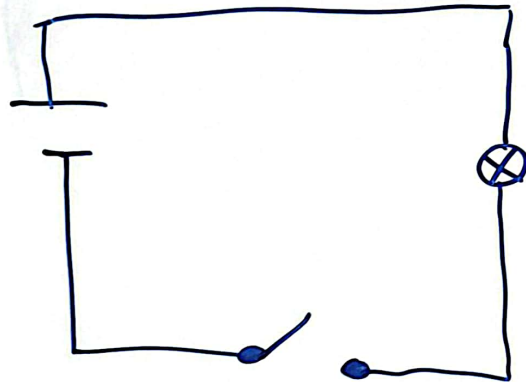

Κλειστός
διακόπτης
λαμπάκι ανοιχτό

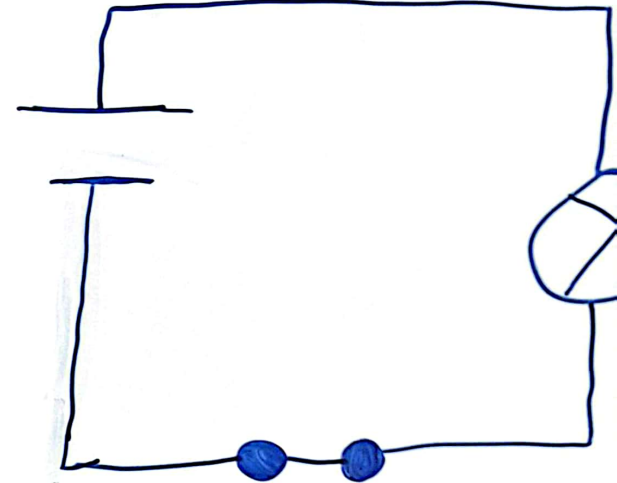

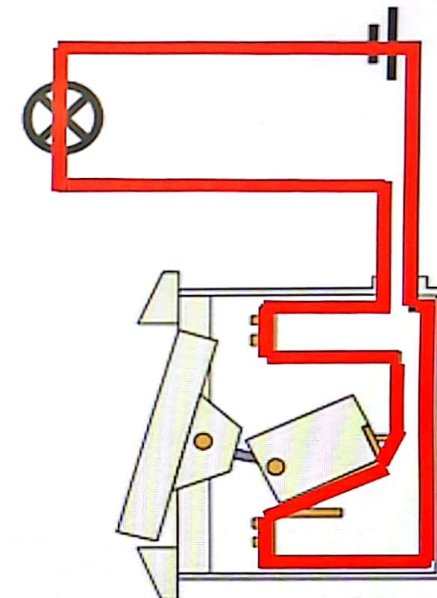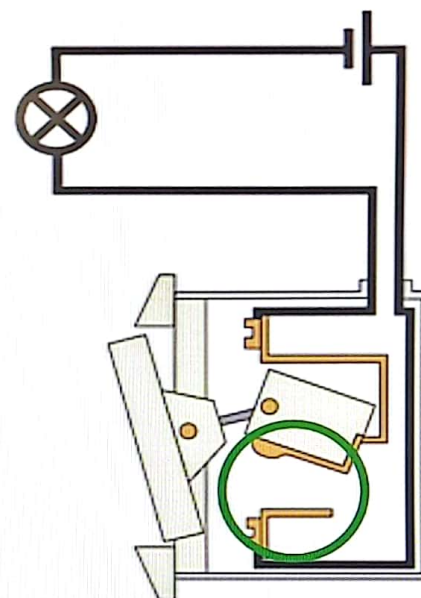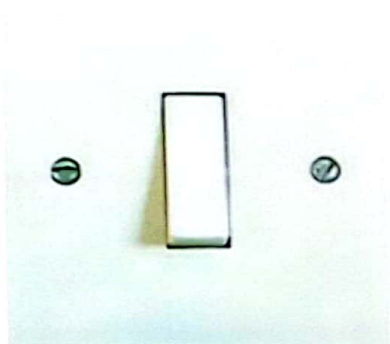2. Σε ποια από τις εικόνες ο διακόπτης είναι κλειστός;
Μπορείς να σημειώσεις με έναν χρωματιστό μαρκαδόρο το κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα;



Στην αριστερή εικόνα ο διακόπτης είναι ανοιχτός, ενώ στη δεξιά εικόνα ο διακόπτης είναι κλειστός.

3. Στην εικόνα βλέπεις ένα μεγάλο ηλεκτρικό ψαλίδι χαρτιού. Για να κατέβει το μαχαίρι που κόβει το χαρτί, πρέπει ο χειριστής να πιέσει την ίδια στιγμή και τους δύο διακόπτες. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί στις επικίνδυνες αυτές μηχανές τοποθετούνται δύο διακόπτες;

Τοποθετούνται δύο διακόπτες για περισσότερη ασφάλεια, για να μην κινδυνεύει να κόψει τα χέρια του ο χειριστής του μηχανήματος.