


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ


ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 - με μπαταρία 2032

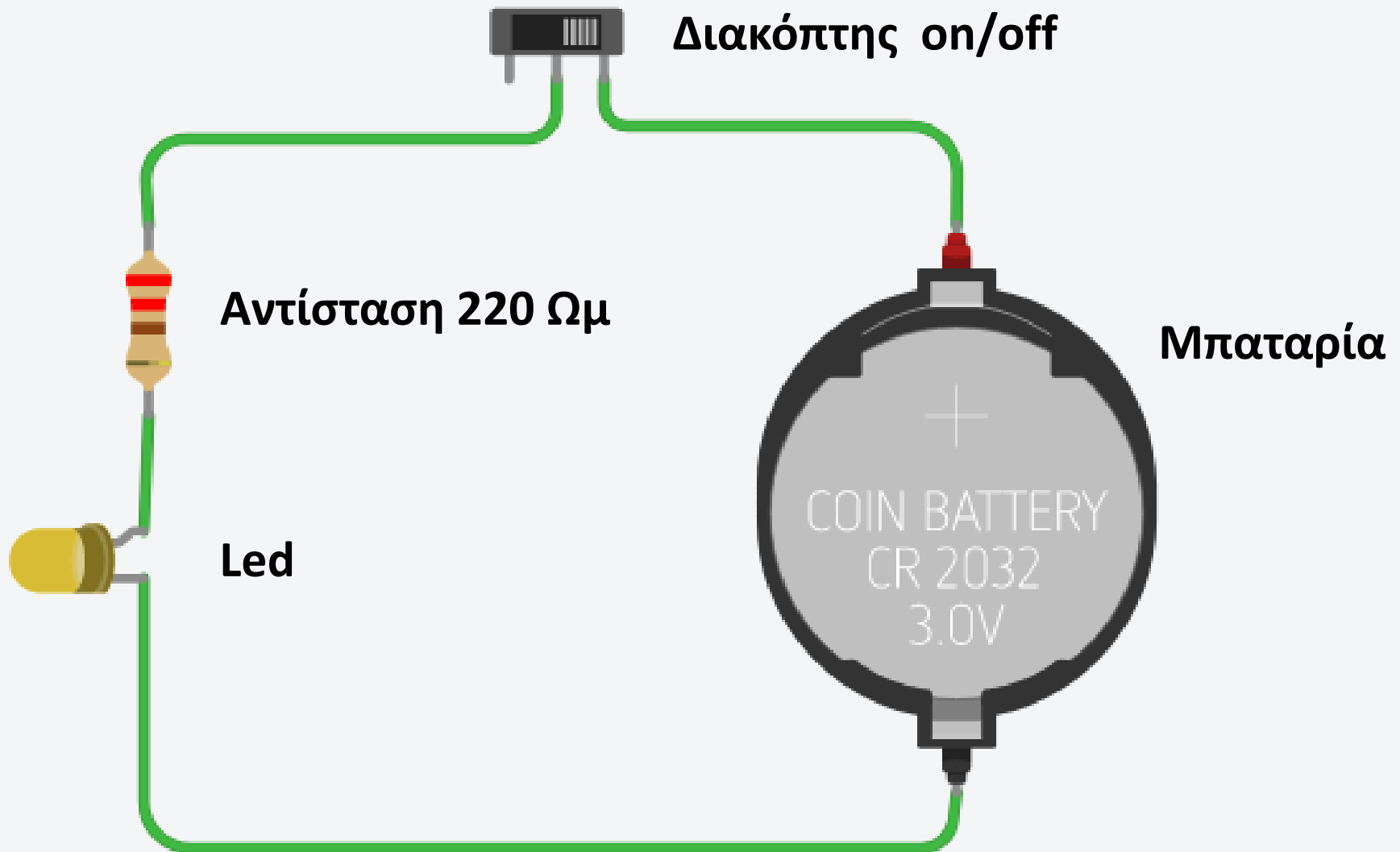


ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 - με μπαταρίες AA

Διακόπτης on/off

Θήκη με μπαταρίες

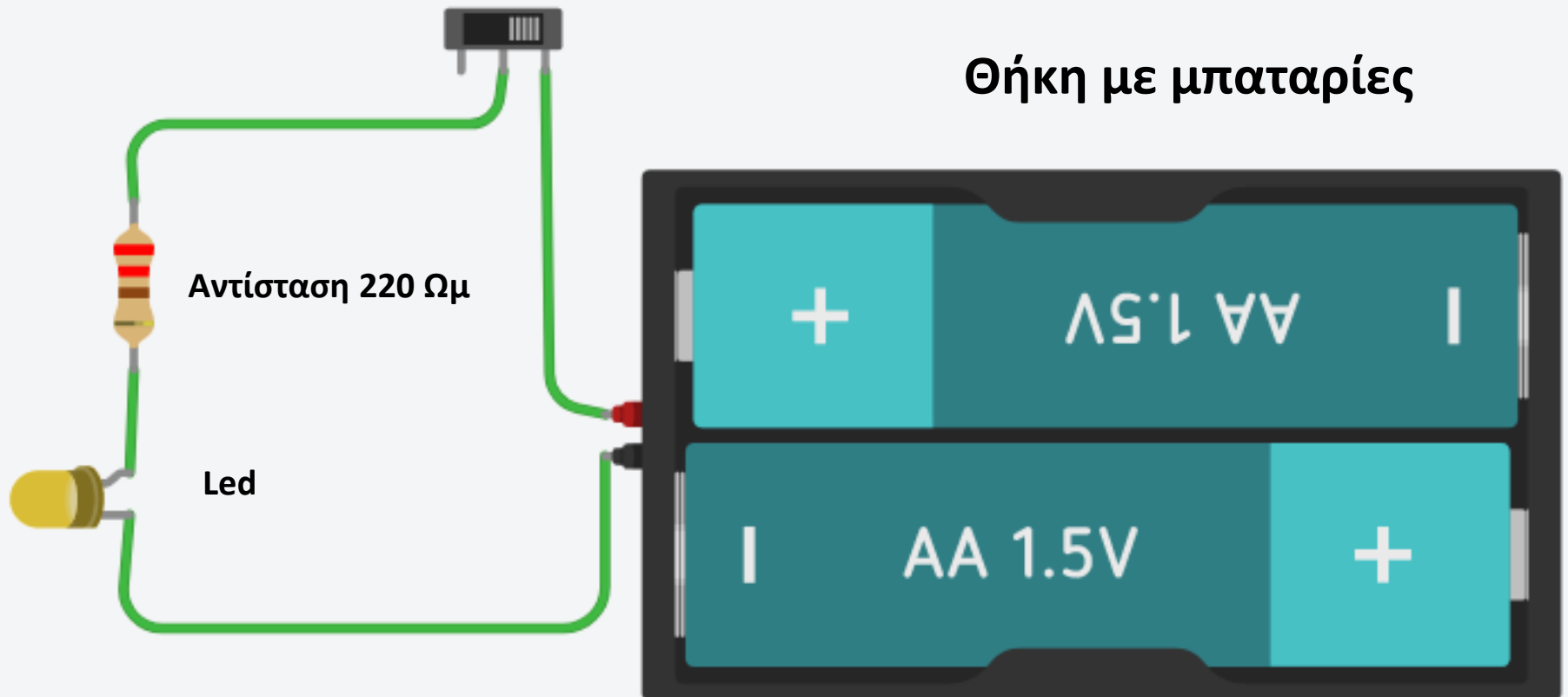


ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 - με μπαταρία 9 volt

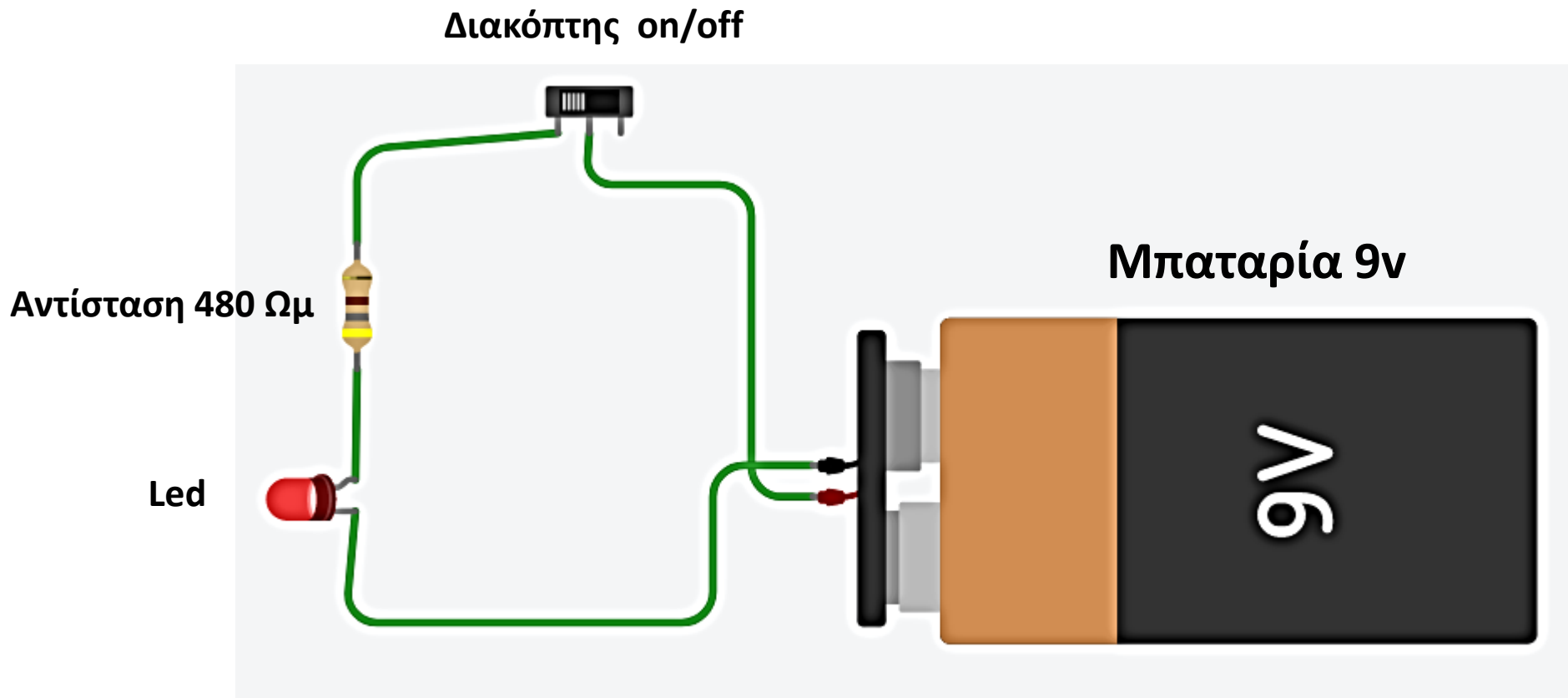


ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1

Μοτεράκι συνεχούς
(dc) τάσης

Θήκη με μπαταρία
και διακόπτη

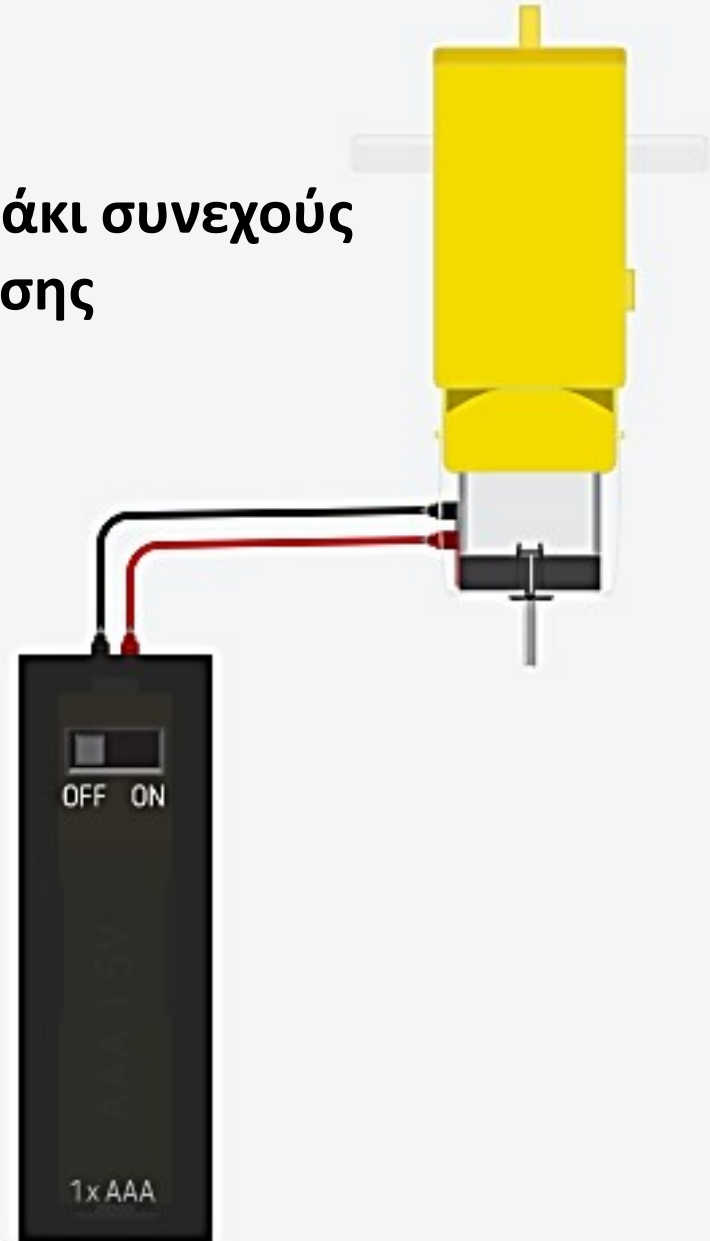

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, με διακόπτη

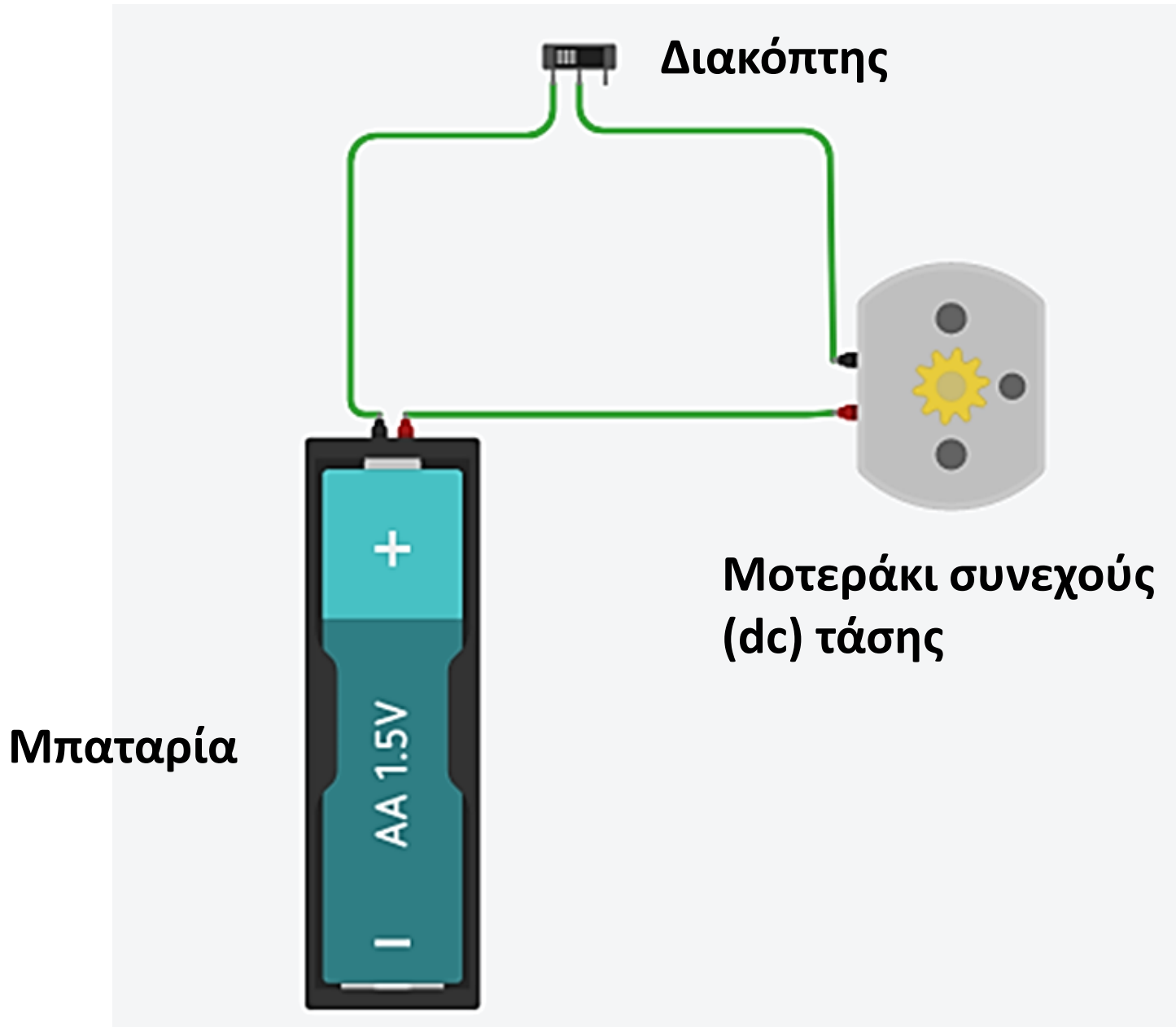

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 – με διακόπτη και Led

