

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1

α - Σωστό

β - Λάθος

γ - Σωστό

δ - Λάθος

2.2

Σωστή απάντηση η δ.

2.3

Στη συνδεσμολογία πυκνωτών ισχύει το αντίθετο σε σχέση με αυτό που ισχύει στη συνδεσμολογία αντιστάσεων.

Έχουμε τρεις πυκνωτές C που συνδέονται παράλληλα, οπότε:

$$C_{ολ} = C + C + C \Rightarrow C_{ολ} = 3C$$