

Θέμα 2ο

2.1 Με το ποτενσιόμετρο μεταβάλλουμε την τάση τροφοδοσίας ενός καταναλωτή.

2.2 Με τον ροοστάτη μεταβάλλουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

2.3 α. Λάθος β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό