

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

### **Ενδεικτικές Απαντήσεις**

#### **2.1**

**α)** Σ

**β)** Λ

**γ)** Λ

**δ)** Σ

**ε)** Λ

#### **2.2**

**α)** Χρονική σταθερά ή σταθερά χρόνου του κυκλώματος.

**β)** Αυξάνει τον χρόνο αποκατάστασης του ρεύματος.

Θα αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί το ρεύμα στην τελική του τιμή.