

Θέμα 2^ο

2.1

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με την κατάλληλη λέξη σε κάθε κενό.

(σβηστή, κλειστό, ανοιχτός, ανάβει)

Κλειστός διακόπτης $\rightarrow$...(1)... κύκλωμα $\rightarrow$ η λάμπα ...(2)...

...(3)... διακόπτης $\rightarrow$ ανοιχτό κύκλωμα $\rightarrow$ η λάμπα είναι ...(4)...

Μονάδες 10

2.2

Η ένταση I του ηλεκτρικού ρεύματος από ποιον τύπο δίνεται; Σε τι μονάδες μετριέται;

Μονάδες 15