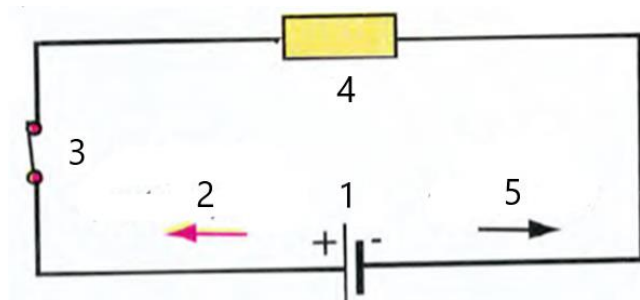


Θέμα 2^ο

2.1



Να αντιστοιχίσετε κάθε αριθμό από τα στοιχεία του παραπάνω κυκλώματος που είναι στην στήλη Α με ένα στοιχείο από την στήλη Β. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει:

Στήλη Α		Στήλη Β	
1.		α.	Διακόπτης
2.		β.	Κατανάλωση
3.		γ.	Συμβατική φορά ρεύματος
4.		δ.	Κίνηση ηλεκτρονίων
5.		ε.	Ασφάλεια
		στ.	Ηλεκτρική πηγή

Μονάδες 15

2.2

Η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος J από ποιον τύπο δίνεται και σε τι μονάδες μετριέται;

Μονάδες 10