

Θέμα 2°

2.1

Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω παράγραφο.

(συνεχές, αγωγήμη, ρεύμα, ροή, διακόπτες, κλειστό)

Υπάρχουν ηλεκτρικές πηγές που παράγουν ...(1)... ρεύμα και ηλεκτρικές πηγές που παράγουν εναλλασσόμενο ...(2).... Μια ...(3)... διαδρομή μεταξύ των πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής σχηματίζει ένα ...(4)... ηλεκτρικό κύκλωμα. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν και ...(5)... προκειμένου να μπορούμε να σταματήσουμε όποτε θέλουμε τη ροή του ρεύματος.

Μονάδες 15

2.2

Ποιο μέγεθος μετράμε με το αμπερόμετρο;

Μονάδες 10