

Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 2°

2.1

- α. Λ
- β. Σ
- γ. Λ
- δ. Σ
- ε. Σ

2.2 Η ισοδύναμη αντίσταση $R_{ολ}$ κατά τη συνδεσμολογία σειράς είναι **μεγαλύτερη** από όλες τις επιμέρους αντιστάσεις. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η ισοδύναμη αντίσταση $R_{ολ}$ είναι **μικρότερη** από όλες τις αντιστάσεις.

2.3 Σωστή απάντηση το **β.** 10Ω