

Θέμα 4^ο

Δίνεται η λογική συνάρτηση $Y = A\bar{B} + ABC$.

4.1. Να γραφεί η παραπάνω συνάρτηση ως άθροισμα ελάχιστων όρων.

Μονάδες 5

4.2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα αληθείας που αντιστοιχεί στη παραπάνω συνάρτηση.

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Μονάδες 5

4.3. Να απλοποιηθεί η παραπάνω συνάρτηση με πίνακα Karnaugh.

Μονάδες 5

4.4. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα με πύλες AND-OR-NOT που αντιστοιχεί στη λογική αυτή έκφραση.

Μονάδες 5

4.5. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα μόνο με πύλες NAND που αντιστοιχεί στη λογική αυτή έκφραση.

Μονάδες 5